

Solutions:

$$\Delta B_{\max} = 0,75 \cdot B_{\text{sat}} = 0,75 \cdot 0,3 \text{ T} = \underline{\underline{0,225 \text{ T}}}$$

$$\left. \begin{array}{l} P_o = 70 \text{ W} \\ V_o = 24 \text{ V} \end{array} \right\} I_o \approx 3 \text{ A}$$

$$1/a: V_o = D \cdot m \cdot V_{in} \quad ; \quad \begin{array}{l} V_o = 24 \\ V_{in} = 600 \end{array}$$

$$\boxed{m = \frac{V_o}{D \cdot V_{in}} = \frac{24}{0,3 \cdot 600} = 0,2} \quad D = 0,3$$

$$1/b: \left\{ \begin{array}{l} \Delta i_{pr} = 5\% \cdot I_o = 0,05 \cdot 3 \text{ A} = 0,15 \text{ A} \\ \Delta i_{pp} = 2 \cdot \Delta i_{pr} = 0,3 \text{ A} \quad (10\% I_o) \end{array} \right.$$


$$f_{sw} = 100 \text{ kHz} \Rightarrow T_{sw} = 10 \mu\text{s}$$

$$\Delta i_{pp} = \frac{V_o}{L} (1-D) \cdot T_{sw} \Rightarrow L = \frac{V_o (1-D) T_{sw}}{\Delta i_{pp}} \Rightarrow$$

(Lecture 2.)

$$\boxed{L = \frac{24(1-0,3) \cdot 0,0001}{0,3} = \underline{\underline{560 \mu\text{H}}}}$$

1/c: rms i_L (inductor current)

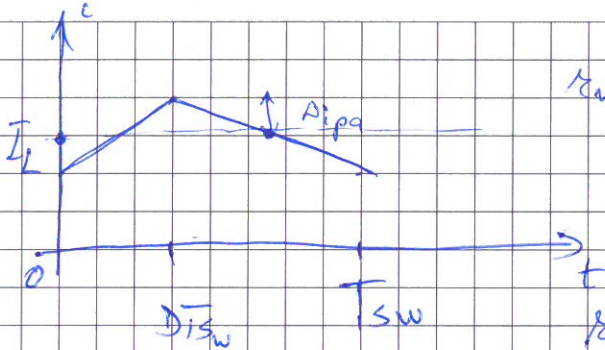


$$I_{rms,i_L} = I_L \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{3} \left(\frac{\Delta i_{Lp}}{I_L} \right)^2}$$

$$I_{rms,i_L} = 3 \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{3} \left(\frac{0,15}{3} \right)^2}$$

$$I_{rms,i_L} = 3 \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{3} \cdot 0,025}$$

$$I_{rms,i_L} = 3,00249 \text{ A}$$


I_{rms,i_p} (transformer primary)

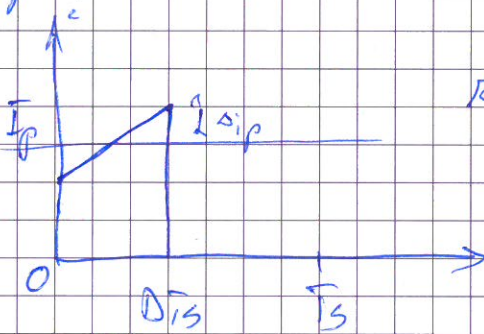

$$I_{rms,i_p} = n \cdot I_{rms,i_s}$$

(transformer voltage and current eq.)

I_{rms,i_s} (transformer secondary)

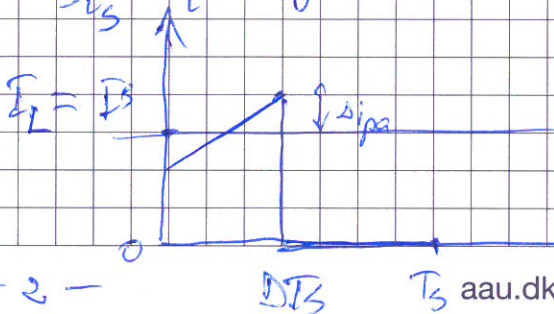

$$I_{rms,i_s} = I_s \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{3} \left(\frac{\Delta i_{sp}}{I_s} \right)^2}$$

$$I_{rms,i_s} = 1,6438 \text{ A}$$

$$1/c: \left[r_{ms} = m \cdot r_{ms} = 0,2 \cdot 1,6438 = 0,32876 \right]$$

$$2: \underline{P_{cu} = 1W} \Leftrightarrow I_o^2 \cdot R = P_{cu} \cdot R = \frac{1W}{9A} = 111 m\Omega$$

$$R = f \cdot \frac{n(MLT)}{AW}$$

We know the design constraints:

$f; L; I_{max}; \Delta B_{max}; R; K_u$

$$K_g \geq \frac{f \cdot L^2 \cdot I_{max}}{\Delta B_{max}^2 \cdot R \cdot K_u} \cdot 10^8 = 0,0508$$

$I_{max} = I_o + \Delta i_{ps}$

Use Matlab to calculate and pay attention to the units.

$$K_g = \frac{A_c^2 K_A}{(MLT)}$$

See: Inductor_design.m
Transformer_design.m