

# HV 2011 exam

①

a) See figure 2.25 and explanation.  
type b has higher efficiency?

b) eq (2.38) yields  $R_1 = 378.3 \Omega$

c) (2.26)  $v(t) = \frac{V_0}{k} \frac{1}{(\alpha_2 - \alpha_1)} [e^{-\alpha_1 t} - e^{-\alpha_2 t}]$

$$k = 378 \cdot 1.2 \cdot 10^{-9} = 454 \cdot 10^{-9}$$

$$\frac{1}{(\alpha_2 - \alpha_1)} = 4.074 \cdot 10^{-7}$$

$$v(t) = \frac{250}{454 \cdot 10^{-9}} \cdot 4.074 \cdot 10^{-7} = 224.5 \text{ kV}$$

$$v(t) = 224.5 (e^{-14663 \cdot t} - e^{-2469135 \cdot t})$$

after  $V_{\max} = 216 \text{ kV}$   $30\% = 65 \text{ kV} \Rightarrow 1.38 \cdot 10^{-7}$   
 $20\% = 195 \text{ kV} \Rightarrow 8.49 \cdot 10^{-7}$

so 50  $T_1 = 1.67 \cdot (8.49 - 1.38) \cdot 10^{-7} = 1.18 \mu\text{s}$

$$T_2 = 49.3 \mu\text{s}$$

large pin grid effect.

d)  $\eta = \frac{216}{250} = 0.864$

②

d/ (2.28)  $t_{max} = \frac{\ln(\alpha_2/\alpha_1)}{(\alpha_2 - \alpha_1)}$

$t_{max} = \frac{\ln(1/0.405 \cdot 10^{-6} / 1/60.2 \cdot 10^{-6})}{1/0.405 \cdot 10^{-6} - 1/60.2 \cdot 10^{-6}} = \underline{\underline{2.09 \mu s}}$

Plusser med graf

$V_{max} = 224.5 (e^{-14663 \cdot 2.09 \cdot 10^{-6}} - e^{-2469136 \cdot 2.09 \cdot 10^{-6}})$

$V_{max} = \underline{\underline{216.4 \text{ kV}}}$  paste!

e/ (2.37)  $\eta = \frac{C_1}{C_1 + C_2} = \frac{10 \cdot 10^{-9}}{10 \cdot 10^{-9} + 12 \cdot 10^{-9}} = \underline{\underline{0.83}}$

e/ table 3.3 s 83  $\Rightarrow \beta = 80 = 206 \text{ kV}$

(3.2)  $\delta = \frac{P}{P_0} \frac{273 + t_0}{273 + t} = \frac{1022}{1013} \frac{273 + 20}{273 + 18} = 1.016$

$\delta = \text{RAD}$  tabel 3.5 s 85  $\Rightarrow k_d = 100$

(3.1)  $V_d = k_d V_{d0} = 100 \cdot 206 = \underline{\underline{206 \text{ kV}}}$

p. 87 accuracy  $\pm 3\% \Rightarrow$

$V_d = 206 \pm 6 \text{ kV}$



(3)

f) (3.32) p. 126

$$C_e \approx \frac{2\pi \epsilon f}{\ln \frac{1.15 \ell}{d}} = \frac{2\pi \cdot 8.85 \cdot 10^{-12} \cdot 1,00}{\ln \frac{1.15 \cdot 1.00}{0.1}} = 22.8 \text{ pF}$$

p. 152 first order truly exponential rise  $\Rightarrow$ 

$$\tau = \frac{R \cdot C_e}{6} = \frac{50000 \cdot 22.8 \cdot 10^{-12}}{6} = \underline{\underline{190 \text{ ns}}}$$

g) (3.53) p. 139

$$\delta = \frac{\Delta V}{S \cdot T_c} = \frac{T}{T_c}$$

$$\delta = \frac{150 \cdot 10^{-9}}{300 \cdot 10^{-9}} = 0.632, S = \frac{218}{0.3} = 727 \text{ kV}/\mu\text{s}$$

$$\Delta V = \delta \cdot S \cdot T_c = 0.632 \cdot 727 \cdot 0.3 = \underline{\underline{138 \text{ kV}}}$$

So actual voltage is  $V_{meas} + \Delta V = 218 + 138$   
 $= \underline{\underline{356 \text{ kV}}}$

Lightning impulse voltage

